


※請在答案卷內作答

考生請注意：


- 本試卷共有 20 題考題。每題 5 分，無部分給分。
- 你的答案必須如下圖所示，由上而下依序寫在答案卷的作答區的第一頁。
- 只要填寫考題所要求的答案，請勿附加計算過程。
- 所有的答案必須標示單位，如 mA、V、mW、rad/sec、Hz、kΩ 等。
- 增益之單位與正負號務必標示正確。
- 答案的數值如果需要四捨五入，除非特別註明，請取 3 位有效數字。例如 $Av = 15.8$ 、 $R = 4.86 \text{ k}\Omega$ 、 $I = 12.4 \text{ mA}$ 、 $\omega_1 = 3.58 \times 10^6 \text{ rad/sec}$ 。
- 常用的工程符號定義： $G = 10^9$ 、 $M = 10^6$ 、 $k = 10^3$ 、 $m = 10^{-3}$ 、 $\mu (\text{or } u) = 10^{-6}$ 、 $n = 10^{-9}$ 、 $p = 10^{-12}$ 、 $f = 10^{-15}$ 。

從此處開始寫起
1. (a), (b)
2. (c), (d)
3. $V_0 = 3.78 \text{ V}$
4. $Av = 13.6 \text{ V/V}$
、 、 、

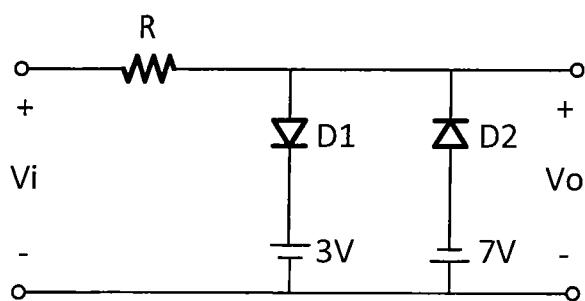1. 下圖電路中，二極體有電流順向導通時，電壓降為 0.7V，且內阻為 0 歐姆。 V_i 是理想電壓源，其電壓範圍在於 $\pm 5V$ 之間。電阻 $R = 1k\Omega$ 。請寫出輸出電壓 V_o 的最大值與最小值。(答案必須標正負號及單位)




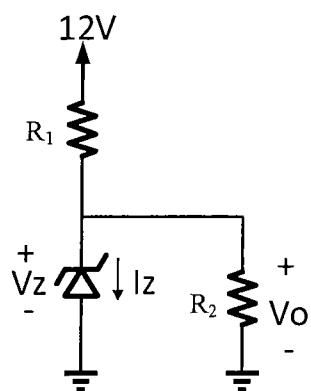2. 如下圖所示。齊納二極體(Zener diode)的崩潰電壓 $V_{ZK} = 4V$ ，電阻 $R_1 = 10 k\Omega$ 。當 $R_2=4 k\Omega$ 時，電壓 V_o 為多少？(答案必須標正負號及單位)




注意：背面有試題

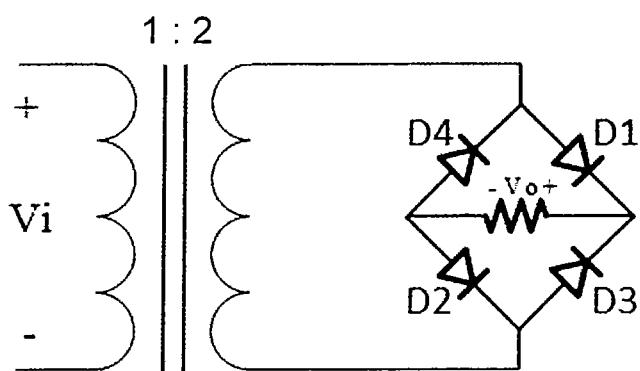
3. 如下圖全波整流器電路所示。變壓器為理想變壓器，主要線圈與次級線圈匝數比為 1:2。 $V_i(t) = 2.5\sin(100t)$ 伏特的理想電壓源。當二極體有電流順向導通時，電壓降為 0.7V，且內阻為 0 歐姆。試問此電路中二極體的逆向峰值電壓(Peak of Inverse Voltage; PIV)為多少？(答案必須標示單位)



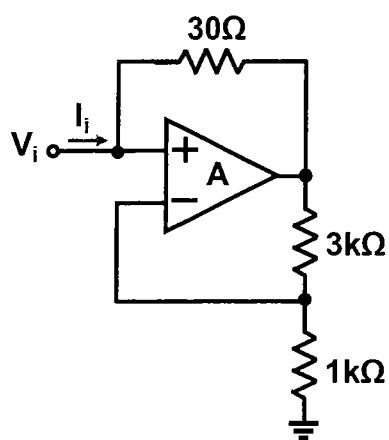
4. 如下圖所示。若 A 為理想運算放大器， V_i 是理想電壓源。請求輸入阻抗 V_i/I_i 。(答案必須標正負號及單位)。



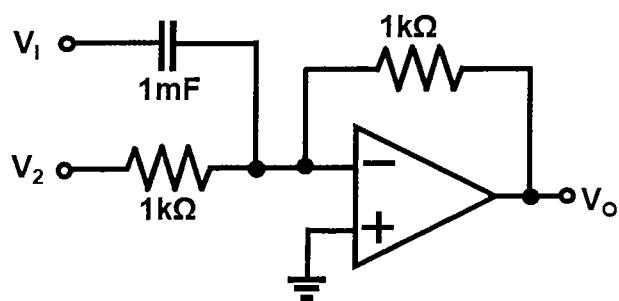
5. 如下圖所示。若運算放大器為理想。假設在 $t \leq 0$ sec 時，輸入電壓 $V_1=0V$ 、 $V_2=0V$ 、 $V_O=0V$ ；在 $t > 0$ sec 時，輸入電壓 $V_1=t^2 V$, $V_2=4t V$ 。請問 $t=2$ sec 時，輸出電壓 V_O 為多少？(答案必須標正負號及單位)



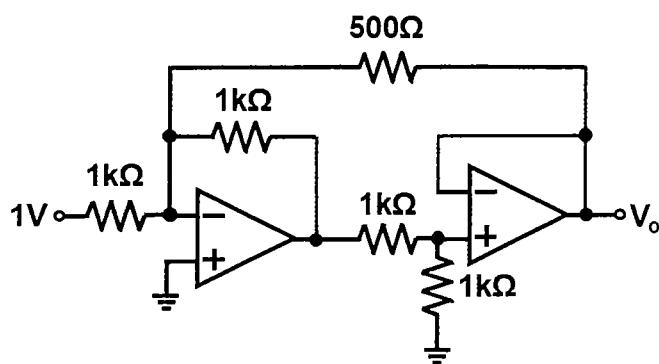
6. 如下圖所示。假設運算放大器皆為理想，試求輸出電壓 V_o 。(答案必須標正負號及單位)



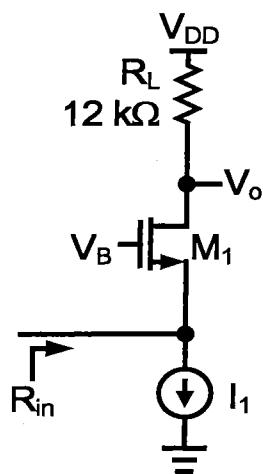
7. 如下圖所示。 V_B 是理想的電壓源， I_1 是理想的電流源。電晶體 M_1 偏壓在飽和區 (Saturation Region)。 M_1 的小訊號參數為 $g_m = 1 \text{ mA/V}$, $r_o = 10 \text{ k}\Omega$ 。請找出此電路的小訊號輸入電阻， R_{in} 。(答案必須標正負號及單位)



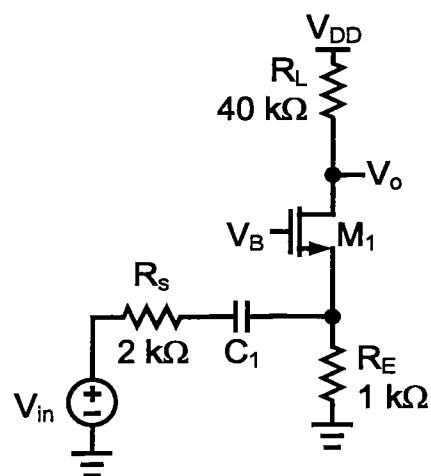8. 如下圖所示。 V_B 是理想的電壓源。電晶體 M_1 偏壓在飽和區 (Saturation Region)。 M_1 的小訊號參數為 $g_m = 1 \text{ mA/V}$ ， $r_o = \infty \text{ k}\Omega$ 。假設 $C_1 = \infty \text{ F}$ 。請找出此電路的小訊號電壓增益， $A_v = v_o/v_{in}$ 。(答案必須標正負號)



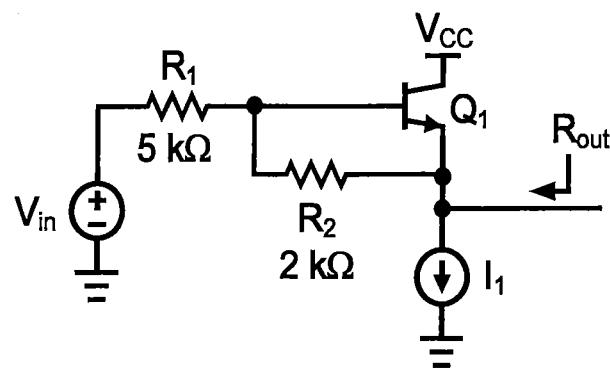9. 如下圖所示。 V_{in} 是理想的電壓源， I_1 是理想的電流源。電晶體 Q_1 偏壓在主動區(Forward-Active Region)。 Q_1 的小訊號參數為 $g_m = 49 \text{ mA/V}$ ， $r_\pi = 2 \text{ k}\Omega$ ， $r_o = \infty \text{ k}\Omega$ 。請找出此電路的小訊號輸出電阻， R_{out} 。(答案必須標正負號及單位)




10. 如下圖所示。電晶體 Q_1 偏壓在主動區(Forward-Active Region)。

Q_1 的小訊號參數為 $g_{m1} = 50 \text{ mA/V}$, $r_{\pi 1} = 1 \text{ k}\Omega$, $r_{o1} = \infty \text{ k}\Omega$ 。

Q_2 的小訊號參數為 $g_{m2} = 49 \text{ mA/V}$, $r_{\pi 2} = 1 \text{ k}\Omega$, $r_{o2} = \infty \text{ k}\Omega$ 。

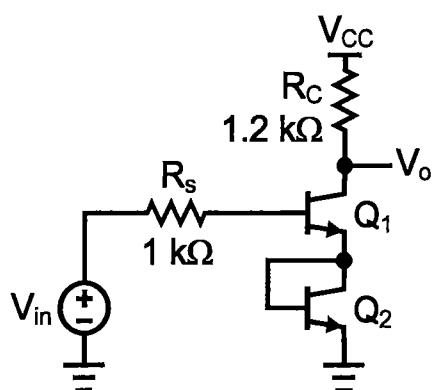
請找出此電路的小訊號電壓增益， $A_v = v_o/v_{in}$ 。(答案必須標正負號)



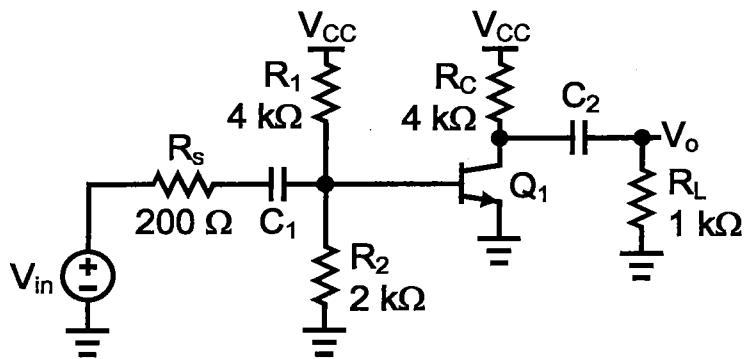
11. 如下圖所示。電晶體 Q_1 偏壓在主動區(Forward-Active Region)。

Q_1 的小訊號參數為 $g_m = 50 \text{ mA/V}$ ， $r_\pi = 2 \text{ k}\Omega$ ， $r_o = \infty \text{ k}\Omega$ 。

假設 $C_1 = \infty \text{ F}$ ， $C_2 = \infty \text{ F}$ 。請找出此電路的小訊號電壓增益， $A_v = v_o/v_{in}$ 。(答案必須標正負號)




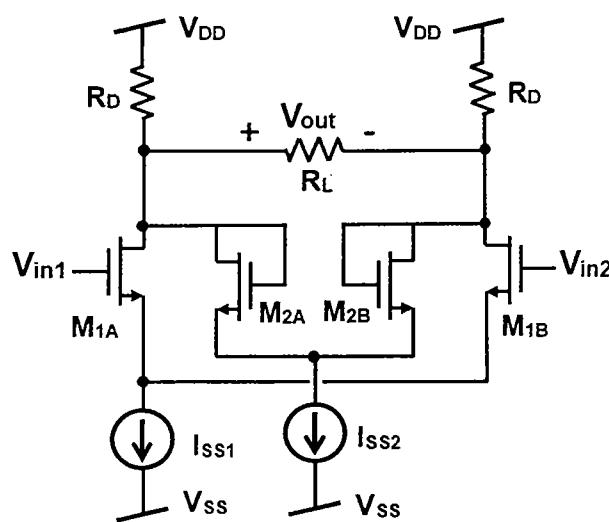12. 如下圖所示。 I_{SS1} 與 I_{SS2} 是理想的電流源。 M_{1A} 與 M_{1B} 完全匹配，且 M_{2A} 與 M_{2B} 完全匹配。電晶體皆操作在飽和區。 M_{1A} 的小訊號參數為 $g_{m1} = 2 \text{ mA/V}$ ， $r_{o1} = \infty \text{ k}\Omega$ 。 M_{2A} 的小訊號參數為 $g_{m2} = 0.5 \text{ mA/V}$ ， $r_{o2} = \infty \text{ k}\Omega$ 。 $R_D = 4\text{k}\Omega$ ， $R_L = 8\text{k}\Omega$ 。請找出此電路的小訊號電壓增益， $A_v = v_{out}/(v_{in1} - v_{in2})$ 。
- (答案必須標正負號)




13. 下圖為一放大器電路，電晶體已經有適當偏壓，操作在飽和區，要考慮寄生電容。以下分別列出電路設計僅改變一項參數情形，請問哪些改變可以增加電壓增益 $\frac{V_{out}}{V_s}$ 之 -3dB 頻寬？
(多選，全對才給分)

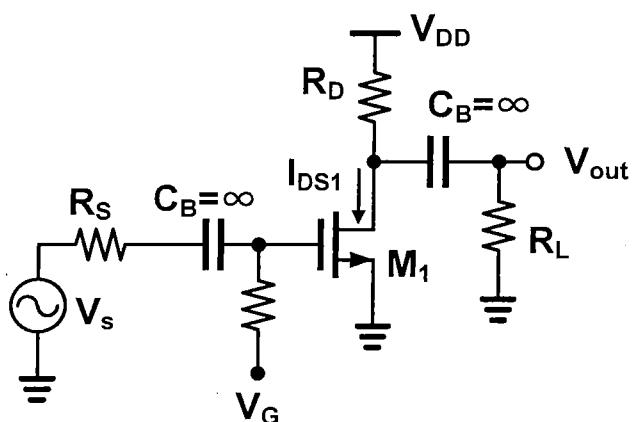
- (a) 電晶體 M_1 寬度(width)增加
- (b) 電源供應電壓 V_{DD} 增加
- (c) 訊號源電阻 R_S 減小
- (d) 在電晶體 M_1 源級端串接一個電阻接地
- (e) 負載電阻 R_L 改為電容



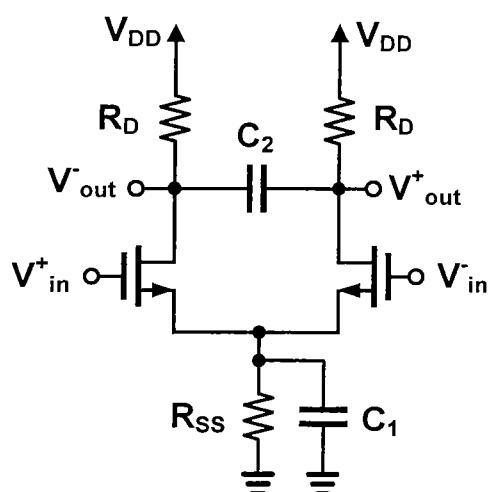
14. 下圖電路中，電晶體皆操作在飽和區，且參數如下： $g_m = 5 \text{ mA/V}$ 、 $r_o = \infty \text{ k}\Omega$ ，又 $R_D = 1 \text{ k}\Omega$ 、 $R_{SS} = 100 \text{ k}\Omega$ 、 $C_1 = 1 \text{ nF}$ 、 $C_2 = 20 \text{ nF}$ ，忽略其他寄生電容。當輸入電壓 $V^+_{in} = V^-_{in} = V_{i,cm}$ 時，得到共模電壓輸出 $V^+_{out} = V^-_{out} = V_{o,cm}$ ，共模電壓增益 (Common-mode voltage gain) 定義為 $V_{o,cm}/V_{i,cm}$ 。請使用波特圖 (Bode Plot) 方法計算共模電壓增益在頻率 50 kHz 時大小為多少？(答案必須標正負號)



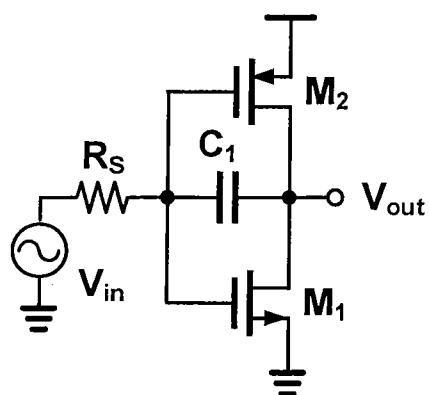
15. 下圖電路中，電晶體皆操作在飽和區，且參數如下： $g_{mn} = g_{mp} = 1 \text{ mA/V}$ 、 $r_{on} = 6 \text{ k}\Omega$ 、 $r_{op} = 4 \text{ k}\Omega$ 、 $R_S = 10 \text{ k}\Omega$ 、 $C_1 = 1 \text{ nF}$ ，忽略其他寄生電容。使用米勒效應(Miller effect) 計算此電路電壓增益頻率響應之主極點的頻率值？(答案必須標正負號及單位)



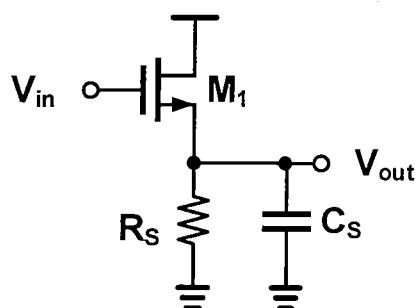
16. 下圖電路中，電晶體皆操作在飽和區，且參數如下： $r_o = 5 \text{ k}\Omega$ 、 $R_s = 2 \text{ k}\Omega$ 、 $C_s = 1 \text{ nF}$ ，忽略其他寄生電容。若電路電壓增益 $(\frac{V_{out}}{V_{in}})$ 之-3 dB 頻寬為 1M rad/sec ，需要設計電晶體 g_m 值為多少？(答案必須標示單位)



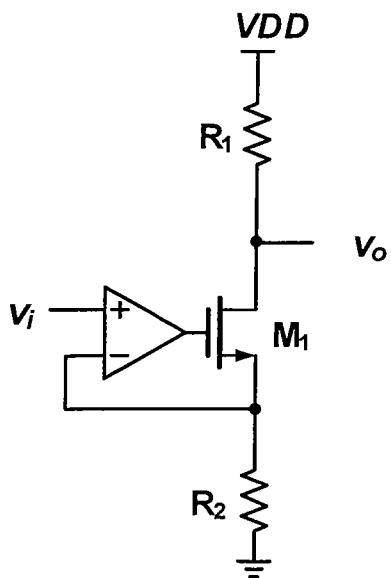17. 試分析下圖之回授放大器。若圖中運算放大器之增益為 20dB ，
且其輸入阻抗為無限大。 $g_{m1}=10 \text{ mA/V}$, $R_1=10 \text{ k}\Omega$, $R_2=100 \Omega$ 。
求 $V_o/V_i=?$ (答案必須標正負號)



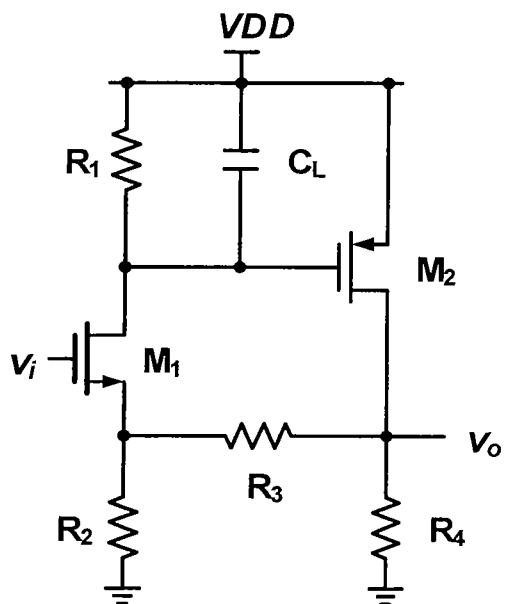
18. 試分析下圖之回授放大器。若 M_1 及 M_2 皆操作在飽和區，
 $g_{m1} = 0.1 \text{ mA/V}$, $g_{m2} = 10 \text{ mA/V}$, $R_1 = 10\text{k}\Omega$, $C_L = 10\text{pF}$, $R_2 = 1\text{k}\Omega$,
 $R_3 = 9\text{k}\Omega$, $R_4 = 10\text{k}\Omega$ 。忽略元件之輸出阻抗(r_o)及寄生電容。
求 V_o/V_i 之 -3dB 頻寬 $f_{3\text{dB}}$ (Hz)。(答案必須標示單位)



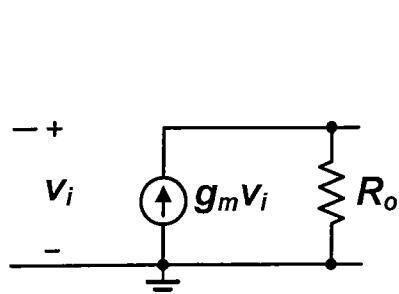
19. 下圖(a)為轉導放大器之等效電路模型， $g_m = 10 \text{ mA/V}$, $R_o = 16 \text{ k}\Omega$ 。

若採用此轉導放大器實現一回授放大器，如下圖(b)所示。

$R_1=R_2=R_L=8 \text{ k}\Omega$ ，求 $V_o/V_s=?$ (答案必須標正負號)



(a)

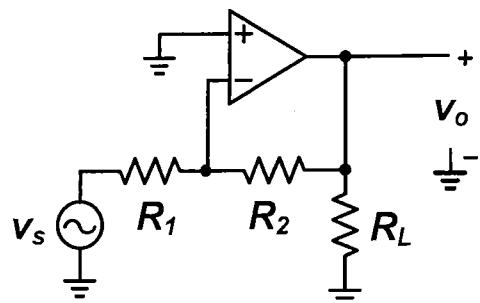

(b)

20. 下圖(a)為運算放大器的等效電路模型， $R_{in} = 10 \text{ k}\Omega$ ， $A = 120$ ， $R_o = 2 \text{ k}\Omega$ 。若採用此運算放大器設計一回授放大器，如下圖(b)所示。 $R_1 = R_2 = 4 \text{ k}\Omega$ ，求 $R_{out} = ?$ (答案必須標正負號及單位)

